

EE466
Lab 119
Undersökning av RC-krets

Jonas Sjöberg
860224
Högskolan i Gävle,
Elektronikingenjörsprogrammet,
`tel12jsg@student.hig.se`
<https://github.com/jonasjberg>

Oscar Wallberg
Högskolan i Gävle,
Dataingenjörsprogrammet,
`tco13owg@student.hig.se`

Labb utförd: TODO: Labben utförd datum
Instruktör: Efrain Zenteno

Sammanfattning

Laborationsrapport för *EE466 – Elektrisk kretsteori*, Högskolan i Gävle. Syftet med laborationen är att analysera funktionen hos en RC krets. Laborationen innefattar överföringsfunktionen för en RC-krets, i både tids- och frekvensdomänen. Stegsvaret för en första ordningens krets. Bode-diagram. Begreppen brytfrekvens, frekvens- och faskaraktäristik.

Innehåll

1	Introduktion	3
2	Lågpasfilter	3
2.1	Överföringsfunktion	3
3	Uppmätning av Bode-diagram	4
3.1	Experimentuppställning	4
3.2	Beräkning	4
3.3	Mätresultat	5
3.4	Simulering	6
3.5	Kommentar	6
4	Uppmätning av stegsvaret	6
4.1	Mätresultat	6
4.2	Simulering	6
4.3	Kommentar	8
5	Inverkan av källimpedans och belastningsimpedans	8
5.1	Mätresultat	8
5.2	Kommentar	8
6	Resultat	9
7	Referenser	9
7.1	Källkod	9

1 Introduktion

I denna labb skall vi studera en passiv krets uppbyggd av ett motstånd och en kondensator. Om en sådan krets matas med en sinusformad insignal kommer den att släppa igenom vissa frekvenser medan andra frekvenser dämpas. Ett sådant frekvensberoende nät kallas därför ofta för filter. Om kretsen innehåller endast en reaktiv (dvs energilagrande) komponent (spole eller kondensator) kallar vi kretsen för ett första ordningens filter. Namnet kommer sig av att kretsen kan beskrivas med en första ordningens differentialekvation. Vi skall analysera kretsen både i frekvensplanet genom att mäta upp ett Bode-diagram och i tidsplanet genom att mäta upp kretsens stegsvar. Ett första ordningens lågpasfilter kan konstrueras enligt Figur 3.1.

2 Lågpasfilter

2.1 Överföringsfunktion

Uttryck (1) beskriver lågpasfiltrets överföringsfunktion i Bodes normalform.

$$\begin{aligned} H(j\omega) &= \frac{U_{ut}}{U_{in}} \\ &= \frac{1}{j\omega C} \\ &= \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}} \\ &= \frac{1}{1 + j\omega RC} \\ H(j\omega) &= \frac{1}{1 + j(\omega/\omega_1)} \end{aligned} \tag{1}$$

där $\omega_1 = \frac{1}{RC}$ är brytfrekvensen uttryckt som en vinkelfrekvens rad s^{-1} . Eftersom $\omega = 2\pi f$ kan vi också uttrycka överföringsfunktionen som:

$$\begin{aligned} H(f) &= \frac{U_{ut}}{U_{in}} \\ H(f) &= \frac{1}{1 + j2\pi RC} \\ H(f) &= \frac{1}{1 + j\left(\frac{f}{f_1}\right)} \quad \text{där } f_1 = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz} \end{aligned} \tag{2}$$

Den senare formen, ekv. (2) är att föredra när man plottar upp överföringsfunktionen från mätresultatet och är den form vi använder i labben.

Eftersom överföringsfunktionen är på komplex form har den både absolutbellopp och fasvinkel, ekv. (3):

$$\begin{aligned} |H(f)| &= \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_1}\right)^2}} \\ \text{Arg}H &= -\arctan \frac{f}{f_1} \end{aligned} \quad (3)$$

3 Uppmätning av Bode-diagram

3.1 Experimentuppställning

En så kallad experimentplatta eller "breadboard" används för att konstruera kretsen som illustreras i Figur 3.1.

För att generera en sinusformad signal används signalgeneratoren HP33120A, vars utgång kopplas genom en BNC-förgrening till oscilloskopet Agilent 54621A och genom en BNC-banankontaktadapter, med "banankablar" till breadboardplattans skruvterminaler.

Oscilloskopets första kanal visar signalen från kretsens ingång, punkten V_{out} i Figur 3.1. Samma punkt utgör signalgeneratorns utgång och vid några mätningar användes en T-koppling av BNC-kablar för att mata signalgeneratorns utgång till både experimentkopplingen och oscilloskopet. En oscilloskopprob är ansluten till oscilloskopets andra kanal. Proben kopplas till kretsens utgång, punkten V_{out} i Figur 3.1 med en oscilloskopprob. Proben ställs till att dämpa med en faktor av 10:1 och den vertikala skalan justeras en dekad nedåt, så att båda kanalerna visas med samma skalfaktor.


Impedansskillnaden mellan signalgenerator kabel mot

3.2 Beräkning

Brytfrekvensen f_1 definieras som den frekvens då signalen har dämpats med 6 dB och beräknas från ekv. (2) enligt:

$$f_1 = \frac{1}{2\pi RC} \text{ Hz} \quad (4)$$

För kopplingen med komponentvärden enligt Figur 3.1 beräknas brytfrekvensen f_1 enligt ekv. (5):

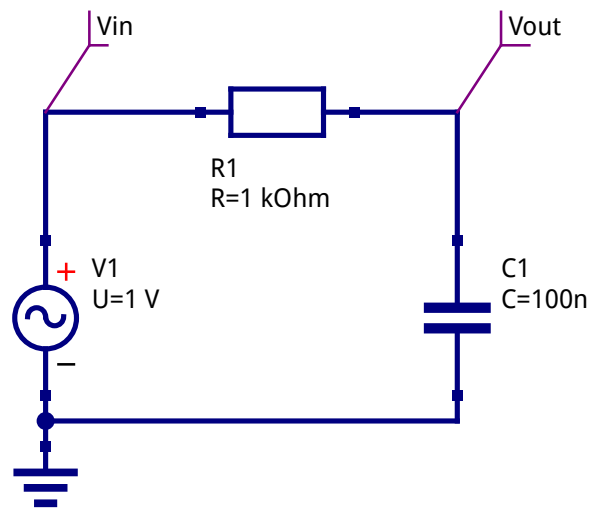

Figur 1: Schematisk ritning av labbkoppling, första ordningens RC-filter.

$$\begin{aligned}
 f_1 &= \frac{1}{2\pi \times 1 \text{ k}\Omega \times 100 \text{ nF}} \text{ Hz} \\
 &= \frac{1}{2\pi \times 1 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}} \\
 &= \frac{10^6}{2\pi \times 10^3 \times 100} \\
 f_1 &= 1.591\,549\,431 \text{ Hz}
 \end{aligned} \tag{5}$$

Vilket ger svaret i (6):

$$\begin{aligned}
 f_1 &= 1.591\,549\,431 \text{ Hz} \\
 f_1 &\approx 1.592 \text{ Hz}
 \end{aligned} \tag{6}$$

3.3 Mätresultat

Frekvens (Hz)	U_{ut} (V)	U_{ut}/U_{in} (V)	$20 \log U_{ut}/U_{in}$ (dB)	ϕ (grader)
100	2.11	1.01	5	
300	2.06	0.99	10	
500	2	0.96	17	
700	1.94	0.93	24	

Frekvens (Hz)	U_{ut} (V)	U_{ut}/U_{in} (V)	$20 \log U_{ut}/U_{in}$ (dB)	ϕ (grader)
900	1.84	0.88	29	
1100	1.75	0.84	33	
1300	1.66	0.79	37	
1500	1.56	0.75	42	
1700	1.49	0.71	45	
1900	1.39	0.67	49	

Tabell 1: Mätresultat för kretsen i Figur 3.1.

3.4 Simulering

För verifiering och visualisering av den teoretiska beräkningen körs en SPICE-simulering av kretsen i det GPL-licensierade open source programmet `Qucs`¹. Simuleringsuppställningen och resultatet återfinns i Figurer 3.4, Figur 3.4 och Figur 3.4.

3.5 Kommentar

4 Uppmätning av stegsvaret

Stegsvaret mäts genom att kretsen matas med en fyrkantsvåg.

4.1 Mätresultat

4.2 Simulering


Kretsen simuleras i `Qucs` enligt Figur 4.2 och Figur 4.2.

Figur 4.2 visar det enkla fallet. En fyrkantsvåg används för att illustrera hur kretsen svarar mot plötsliga förändringar. Grafen visar spänningen vid punkten `Vout` som en funktion av tid.


Figur 4.2 visar samma skeende då värdet av C_1 sätts till några av vanligt förekommande värden (standardiserade i IEC 60063:1963) genom en ”parameter sweep“.

Värden av C_1 : 10 nF, 100 nF, 220 nF, 470 nF, 1 μ F, 2.2 μ F och 4.7 μ F.

¹<http://qucs.sourceforge.net/>

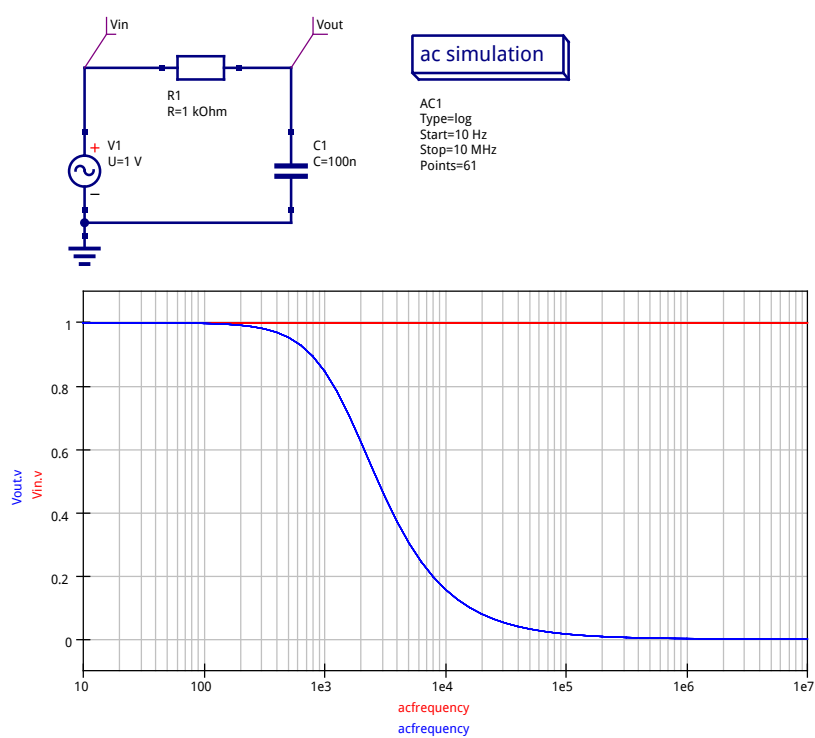

Figur 2: Simulering av kretsens frekvensåtergivning.

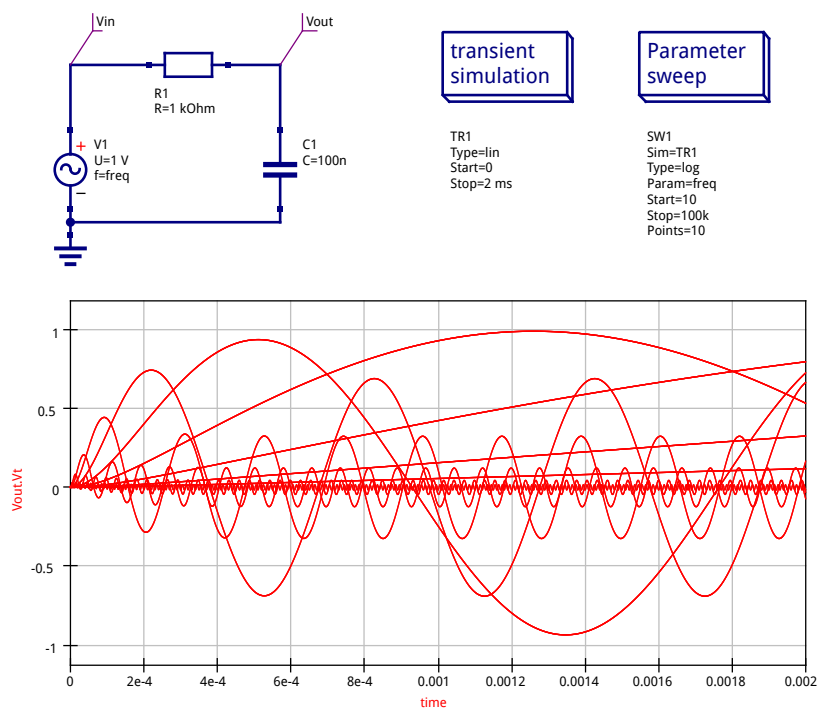


Figur 3: Simulering av kretsen i tidsdomänen för olika frekvenser av V_1 .

4.3 Kommentar

5 Inverkan av källimpedans och belastningsimpedans

5.1 Mätresultat

5.2 Kommentar

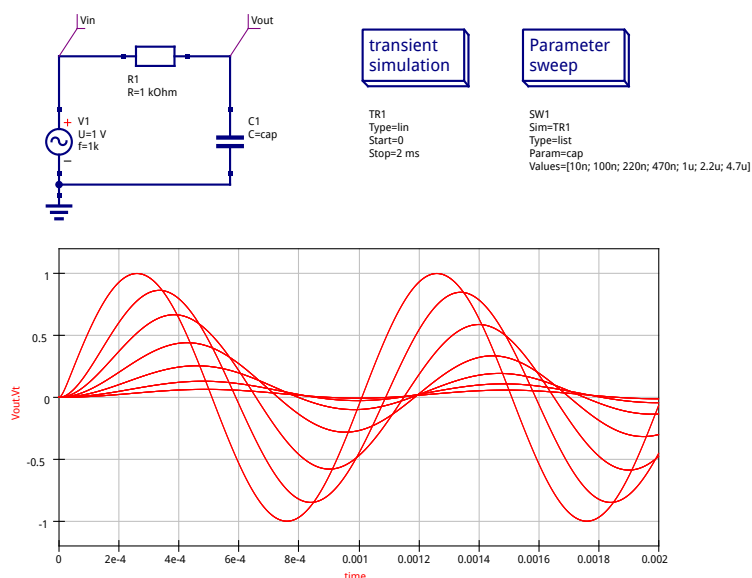

Figur 4: Simulering av kretsen i tidsdomänen för olika värden av C_1 .

6 Resultat

Sammanfattningsvis kan sägas att laborationen innehåller en mängd koncept som är mycket viktiga att få en grundlig förståelse för. Vi har inte stött på några direkta problem.


7 Referenser

7.1 Källkod


Källkod till rapporten med alla arbetsfiler till SPICE-simuleringen finns tillgängliga på <https://github.com/jonasjberg/EE466-lab04>

Hämta hem repon genom att exekvera följande från kommandoraden:

```
> $ git clone git@github.com:jonasjberg/DVG303_lab3.git
```

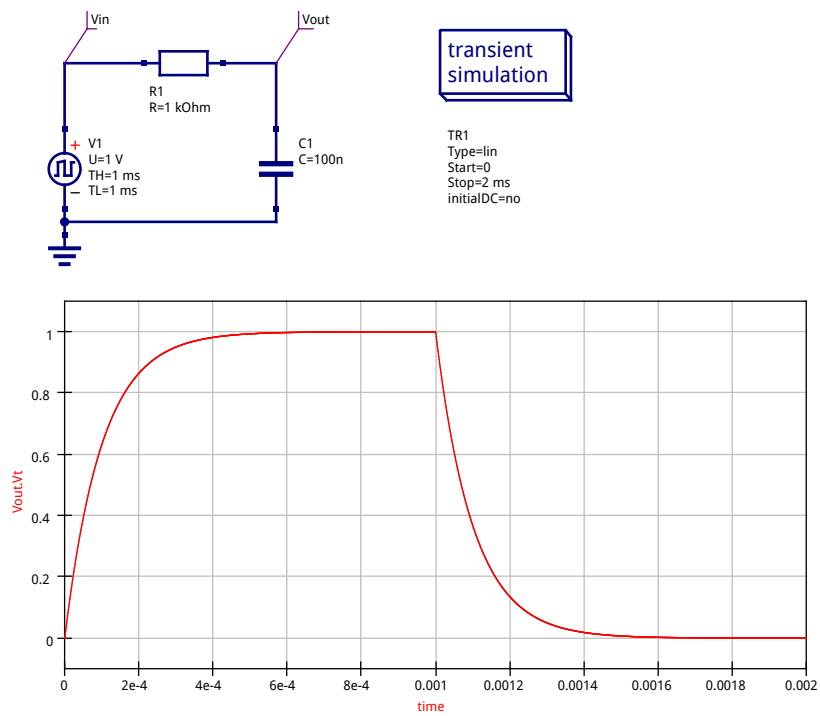

Figur 5: Simulering av kretsens stegsvar.

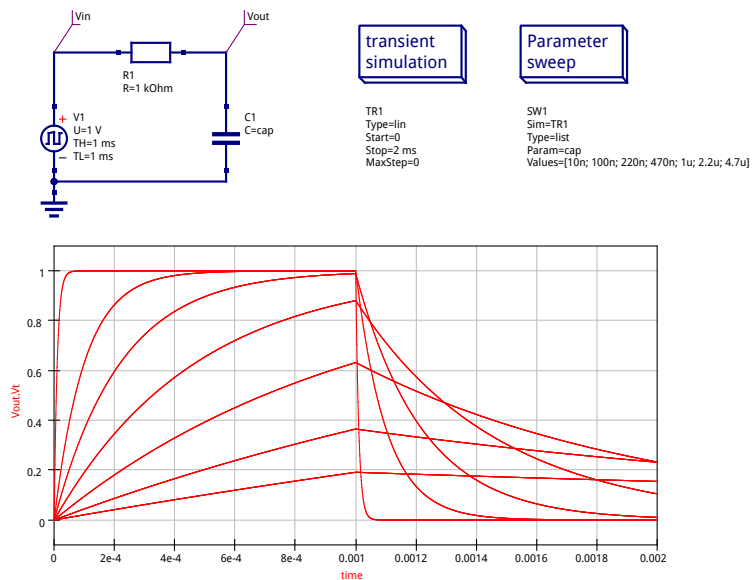

Figur 6: Simulering av kretsens stegsvar för olika värden av C_1 .